

# 淡江大學 96 學年度轉學生招生考試試題

系別：電機工程學系三年級

科目：電子學


請依序填答

可否使用計算機		
可	○	否

本試題共 1 頁



30% (一) 如圖 1, 為一個共基極 (CB) 放大器及其小信號電路模型。

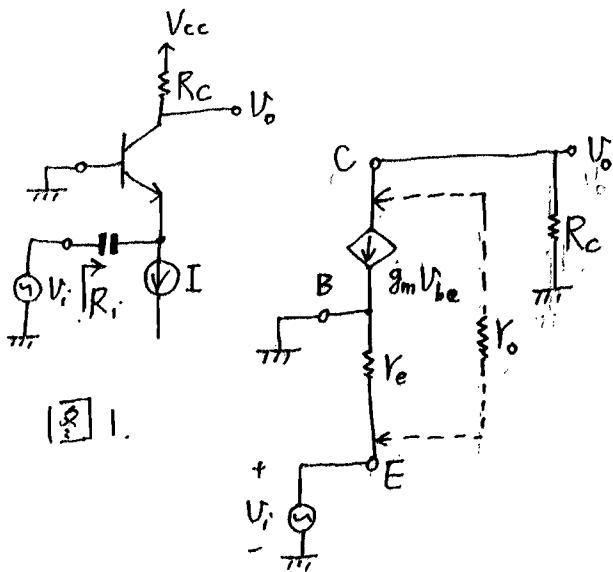- a) 一般電路分析時可忽略  $r_o$ , 試求  $A_v$  及輸入電阻  $R_i$ 。  
b) 若不忽略  $r_o$ , 試求  $A_v$  (不用計算  $R_i$ )。




30% (二) (a) 如圖 2a, 當  $V_B = 0 \text{ volt}$  及  $V_B = 1 \text{ volt}$  時，分別求各點的電壓及電流  $V_E$ ,  $V_C$ ,  $I_E$  及  $I_C$ 。

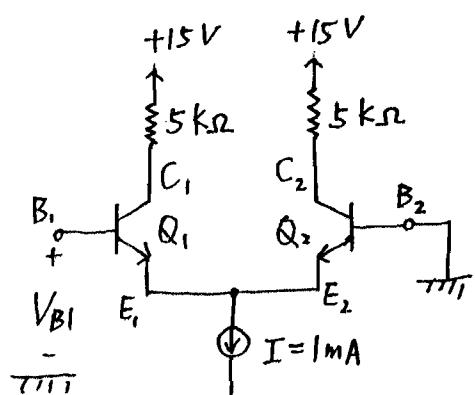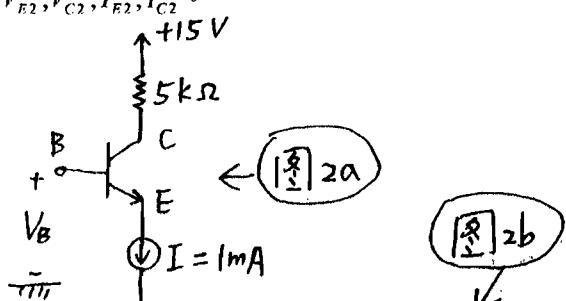(b) 如圖 2b, 當  $V_{B1} = 0 \text{ volt}$  及  $V_{B1} = 1 \text{ volt}$  時，分別求各點的電壓及電流  $V_{E1}$ ,  $V_{C1}$ ,  $I_{E1}$ ,  $I_{C1}$  及  $V_{E2}$ ,  $V_{C2}$ ,  $I_{E2}$ ,  $I_{C2}$ 。



20% (三) 對於電壓放大器，吾人有圖 3 的電路模型，

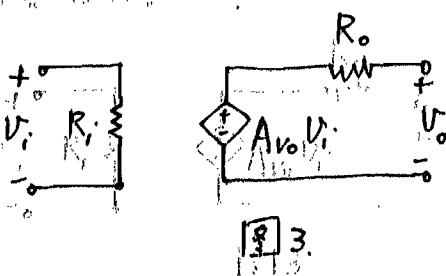
其中  $A_{vo} = \frac{v_o}{v_i}$  ,  $R_L = \infty$  , (a) 請分別畫出其等效的電流放大器電路模型及轉導放大器電路模型。(b) 並寫出電流增益  $A_i$  及轉導  $G_s$  。



10% (四) 設一塊摻雜不均勻 acceptor 的半導體具有如圖 4 的  $N_A$  分佈

a) 請問其內建電場  $E_b$  將朝  $+\hat{x}$  及  $-\hat{x}$  方向。

b) 請問點 1 及點 2 的電位何者較高？

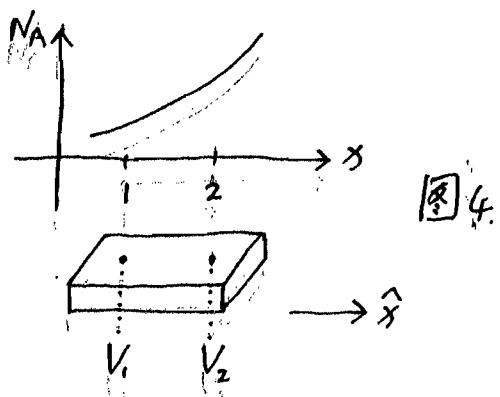

10% (五) 考慮一處在主動區的 NPN 電晶體，當 CBJ 的逆偏電壓增加時

a) 請問有效的基極寬度將變寬或變窄？

b) 請問電流  $I_E$  及  $I_B$  將分別增加或減少。

