


系別：電機工程學系三年級

科目：電子學


可否使用計算機			
可	X	否	V

本試題共五 大題， | 頁


一、已知 β 為 100，試求基極電流以及輸出電壓各為多少？(10%)

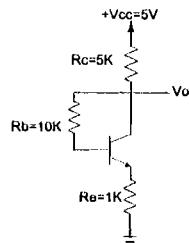

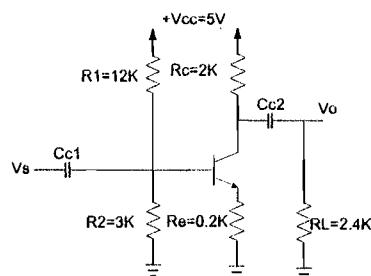
二、已知 β 為 200，輸出電阻為 ∞ ，試求 (1) I_{BQ} 、 I_{CQ} 與 V_{CEQ} 之值；(2) 求小訊號 g_m 、 r_{in} ；(3) 求小訊號電壓增益 $A_v = V_o / V_s$ ？(30%)



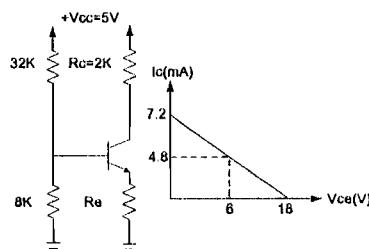三、如下圖之直流負載線與其最佳工作點，已知 β 為 180，試求 R_E 使其電路為偏壓穩定？(25%)



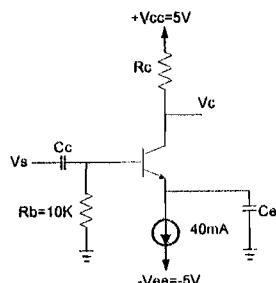四、已知 β 為 100，厄利電壓(Early voltage, V_A)為 100V 時，試求 (1) 在基極(V_B)與射極(V_E)之直流電壓；(5%) (2) 若 V_{CEQ} 為 3.5V 時，求所需集極電阻的值？(5%) (3) 若旁路與耦合電容均短路，求小訊號電壓增益 $A_v = V_o / V_s$ (10%); (4) 若有一個 500Ω 的電阻與 V_s 串聯，重做(3)的問題？(5%)



五、請分別寫出 PMOS 與 NMOS 電流公式(10%)