

淡江大學九十三學年度碩士班招生考試試題


系別：電機工程學系

科目：電子學


准備項目請打「○」否則打「X」	
<input checked="" type="checkbox"/> 簡單型計算機	<input type="checkbox"/>

本試題共 2 頁

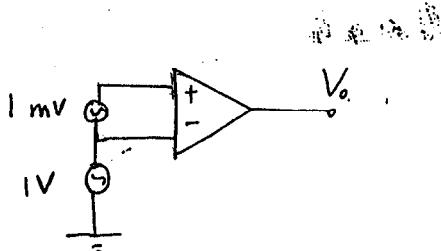
- (一) 設下述差動放大器的差動增益為 40 dB , 且共模增益為 -10 dB ,
10% 輸入如圖所示, 試計算 V_o 之值.



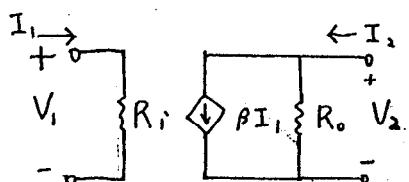- (二) 圖(a)為一個雙埠網路的等效電路, ①試寫出此雙埠網路的大
20% 參數(用 R_i , R_o 及 β 表示) ②當電源接上之後, 如果端電壓下降 10%,
請問 R_i 之值。③繼續②, 再接上負載 R_L 之後, 試計算電流增益
 $\frac{I_2}{I_1}$ 之值. (已知 $R_s = 50\Omega$, $R_o = 100K\Omega$, $R_L = 10K\Omega$, $\beta = 100$)



(a)

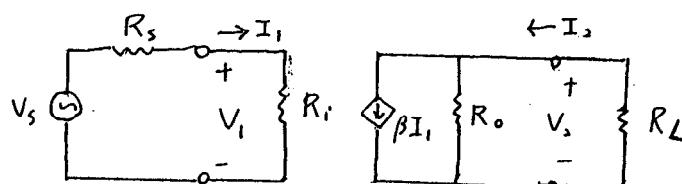


(b)

- (三) 下圖中, 設 MOSFET 的 $V_{to} = 1 \text{ volt}$ 且 $K = 0.25 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$

20% (a) 試求偏氏真工及 V_D 之值

(b) MOS 在 triode region 的工作方式像個
可變電阻或可變電容？

(c) 求 (a) 之題中通道本身真正的電阻之值？

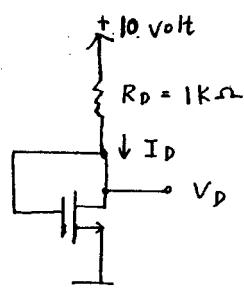

淡江大學九十三學年度碩士班招生考試試題

系別：電機工程學系

科目：電子學

准帶項目請打「○」否則打「×」


○ 簡單型計算機

本試題共 2 頁

(四) 設下圖中的 $R_B = 930 \text{ k}\Omega$ 且 $R_C = 7 \text{ k}\Omega$, 電晶體的參數為 $C_{\pi} = \pm 10 \text{ pF}$, $C_{\mu} = 10 \text{ pF}$ 且 $\beta = 100$ ($\frac{V_T}{2} = 26 \text{ mV}$)

① 試求直流偏壓集電極 I_C , V_{CE} 之值及中帶增益 $A_V = \frac{V_o}{V_i}$.

② 試求高步負的 3dB 頻率 f_H

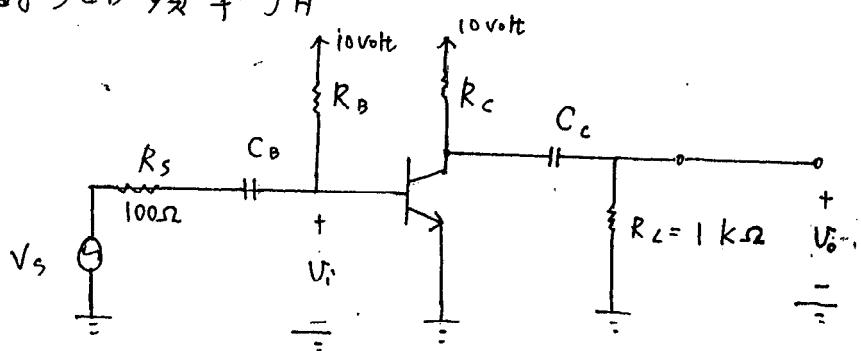

(五) 將 BJT 電晶體的基本極寬度 W_0 變小，會造成下述因子分別變大或變小

10% (a) 反向注入電流 (b) 基極再結合電流

(c) β (d) α (e) 霍利效應 (early effect)

(六) 有一導電性材料， $\sigma = 10^4 \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}}$ ，截面積為 A ，分別做成長度 $L = 0.1 \text{ m}$

及 0.2 m 的電阻 R_1 及 R_2 ，當外加電壓 V_1 及 V_2 分別為 $V_1 = 5 \text{ volt}$, $V_2 = 5 \text{ volt}$ 時，請問 R_1 及 R_2 內的電子的漂移速率 v_{d1} 及 v_{d2} 何者較大。

